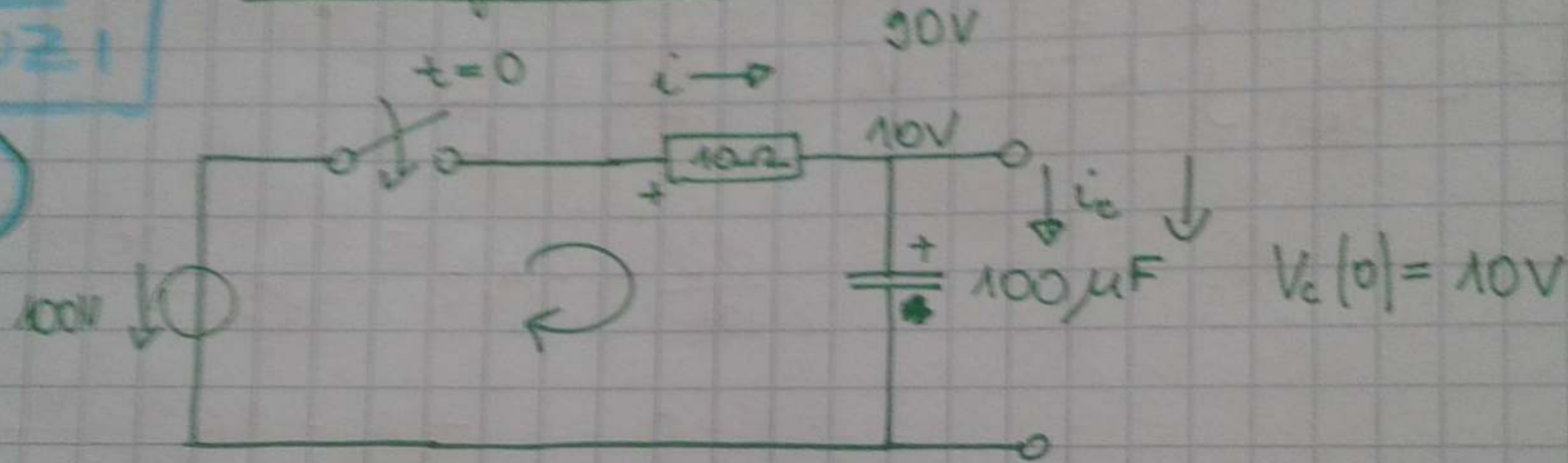


10.33.  
KONZ 1

HF megoldása

1.



1. lépés:  $\sum v = -100 + v_0 + \frac{1}{c} \int_0^t i_c d\tau + Ri$

$0 = -100 + v_0 + \frac{1}{c} \int_0^t i_c d\tau + Ri$   ~~$\frac{d}{dt}$~~

$0 = -100 + v_0 + \frac{1}{10^{-4}} \int_0^t i_c d\tau + 10i$   $\left| \frac{d}{dt} \right.$

$0 = \frac{1}{10^{-4}} i + 10 \frac{di}{dt}$

2. lépés:

$i = Ae^{st}$

s: analízis 2 volt...

$\frac{1}{10^{-4}} i + 10 \frac{di}{dt} = 0$

$$0 = -100 + 150 + \frac{1}{10^{-4}} \int_0^t i e^{-100t} dt + 10i \frac{d}{dt}$$

$$0 = \frac{1}{10^{-4}} i + 10 \frac{di}{dt}$$

2. lépés:

$$i = Ae^{st}$$

s: analízis 2 volt...

$$\frac{1}{C} i + R \frac{di}{dt} = \frac{1}{C} (Ae^{st}) + R \frac{di}{dt} Ae^{st} =$$

$$= \frac{1}{C} (Ae^{st}) + R s Ae^{st} =$$

$$= \underbrace{Ae^{st}}_{\neq 0} \left( \frac{1}{C} + R s \right) = 0$$

$$1 + R C s = 0$$

$$\frac{1}{10^{-4}} + 10s = 0$$

$$10s = -\frac{1}{10000}$$

~~$$s = \frac{10^4}{10} = -10$$~~

$$10s = 10000$$

$$s = 1000$$

diagramt  $Ae^{st}$  alakban  
jelentik, s megegyezik

$$i = Ae^{1000t}$$

$$A = ?$$

$$= \underbrace{Ae^{st}}_0 \left( \frac{1}{C} + Rs \right) = 0$$

$$1 + Rcs = 0$$

$$\frac{1}{10^{-4}} + 10s = 0$$

$$10s = -\frac{1}{10^{-4}}$$
~~$$s = \frac{10^4}{10} = 10^5$$~~

$$10s = 10000$$

$$s = 1000$$

direkt  $Ae^{st}$  als  
 Resonanz, s wegwerfen

$$i = Ae^{1000t} \quad A = ?$$

A a Rinde's

$$i(t) \Big|_{t=0+} = i(0+) = Ae^{\underbrace{1000 \cdot 0}_1}$$



$$i(0+) = A$$

$$V_R(0+) = 90V$$

$$i(0+) = \frac{V_R(0+)}{R} = \frac{90V}{10\Omega} = 9A$$


$$\boxed{A = 9A}$$

$$\boxed{i = 9e^{1000 \cdot t} [A]}$$

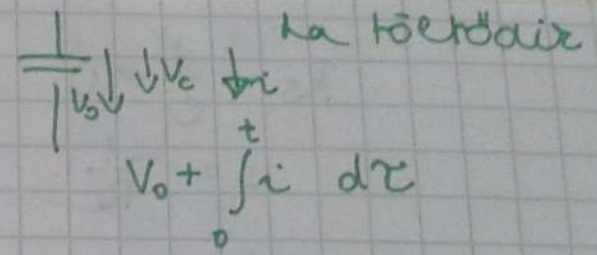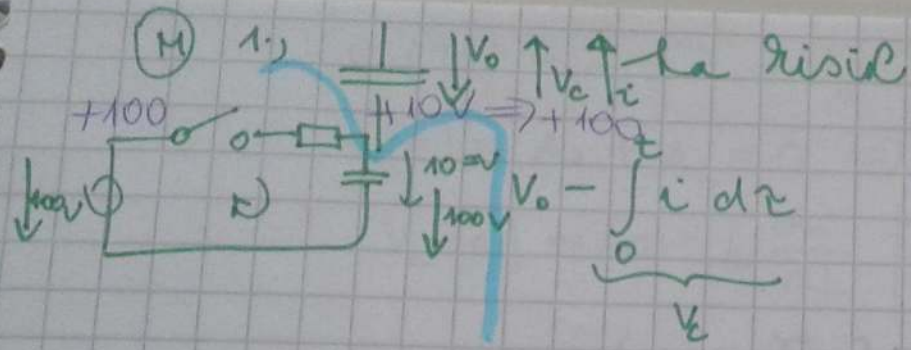


előző ábrarömmel

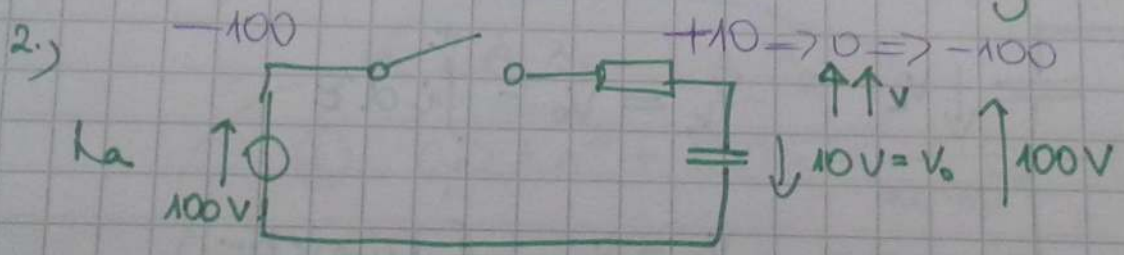
$-U_y + V_a \text{ rindia a négyes földhoz képest} = 0$



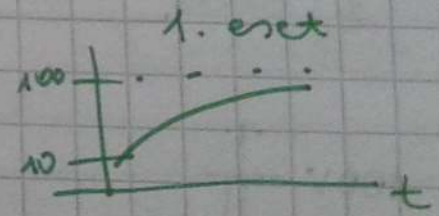
$V_{V0+Vc} = V_{korábbi} \text{ elő sim fenz.}$



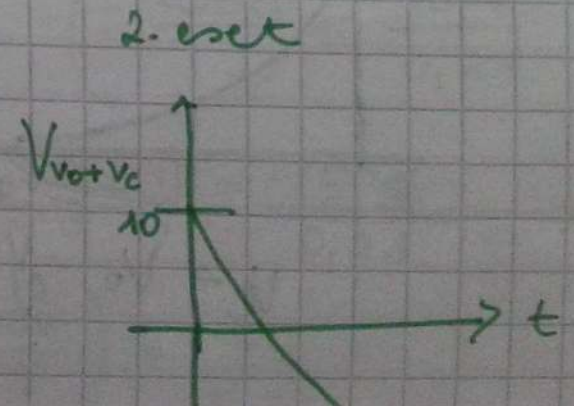
$V_{rind} (0-) = V_{rind} (0+)$   
 $i_{teremes} (0-) = i_{teremes} (0+)$


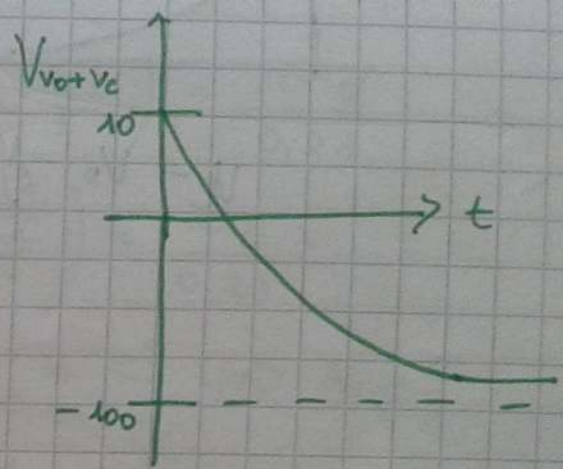
$$i_{\text{terves}}(0^-) = i_{\text{terves}}(0^+)$$




2.

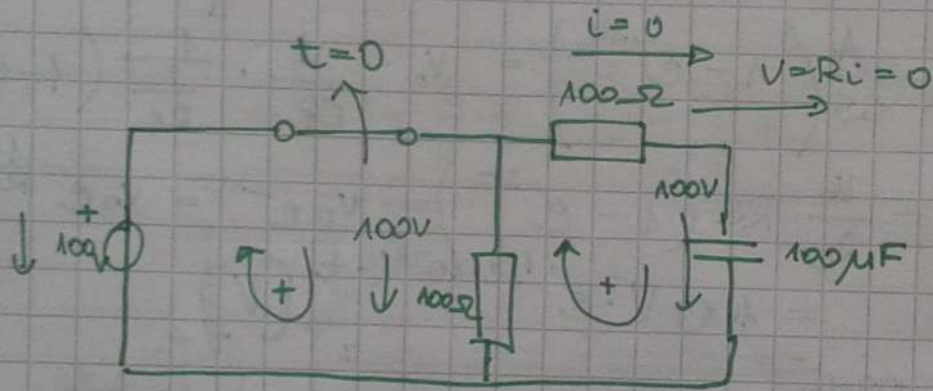

állandósult a PC hálózaton

konduktivitási viszonyok.

útszakszámok az áramkörrel

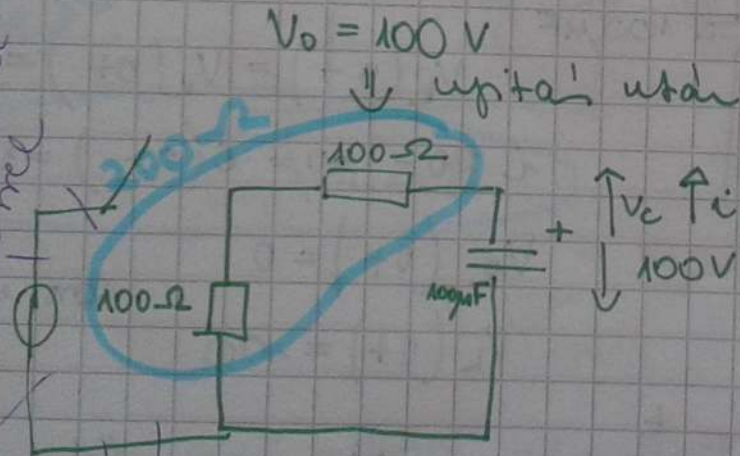


~~Ne van áramforrás  
konduktivitási  
áramforrás feszültsége  
és konduktivitási viszonyok~~

$$100V = V_R(0^+) = RAe^{-1/RC \cdot t} \quad | \quad t=0$$

$$100 = RA$$

$$A = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} A$$

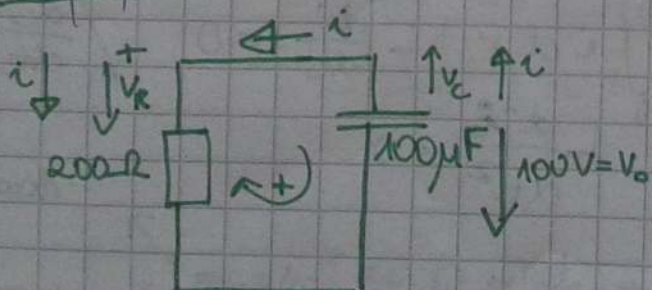


$$-V_R - V_C + V_0 = 0$$

$$-Ri - \frac{1}{C} \int i dt + V_0 = 0$$

$$i(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{200 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{t}} A$$

$\left| \frac{d}{dt} \right.$



2.

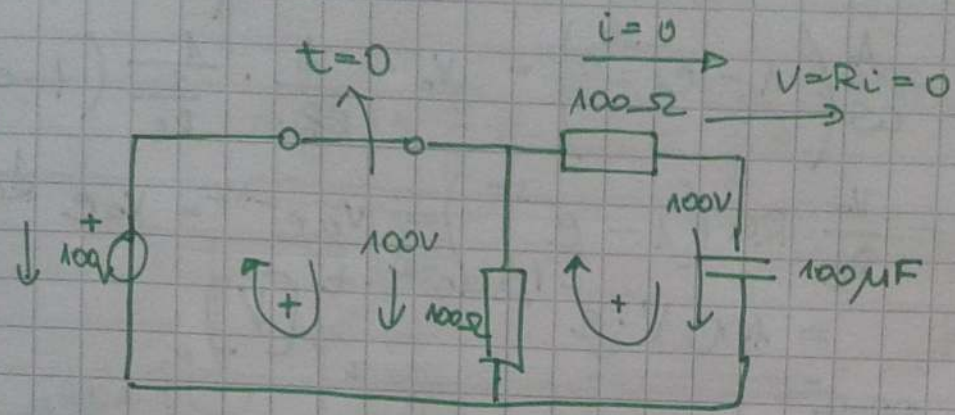

állandósult áll.  
PC hálózati

zóna - tárolás  
viselz.

viszességben az  
áramkörrel

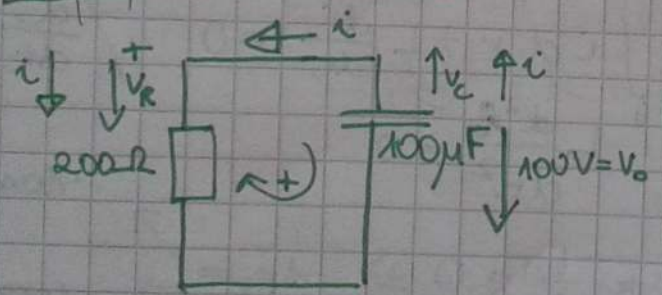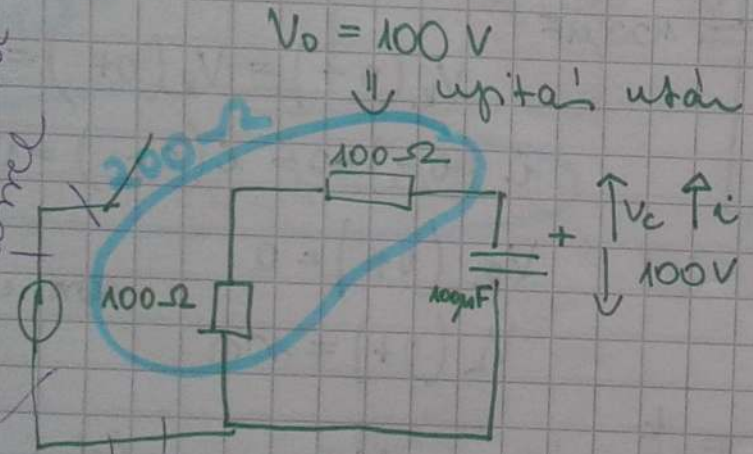

$$\begin{aligned}
 -V_R - V_C + V_0 &= 0 \\
 -Ri - \frac{1}{C} \int_0^t i d\tau + V_0 &= 0 \\
 -R \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} i &= 0
 \end{aligned}$$

$$i(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{200 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} t} \text{ A}$$

~~Ha az áramkör  
kardá  
áramkör feszültsége  
és zóna kéri fázis-e~~


$$\begin{aligned}
 100 \text{ V} &= V_R(0+) = RA e^{-1/Rc \cdot t} \Big|_{t=0} \\
 100 &= RA \\
 A &= \frac{100}{200} = \frac{1}{2} \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$R_s + \frac{1}{C} = 0$$

$$s = -\frac{1}{RC}$$

ld: elvő  
oldal
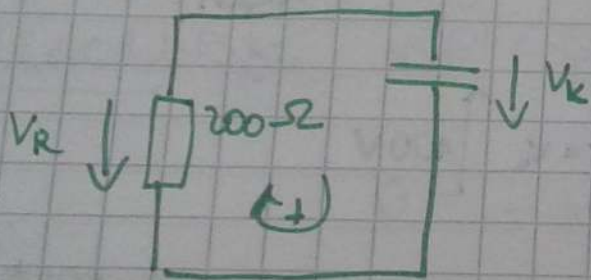
$$i(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{200 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} t} \text{ [A]}$$




$$V_K = V_0 - \int_0^t i d\tau$$

$$V_R = V_K \quad (\text{Lundström})$$

$$\parallel R_i = 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{-\frac{1t}{2 \cdot 10^{-2}}} = V$$
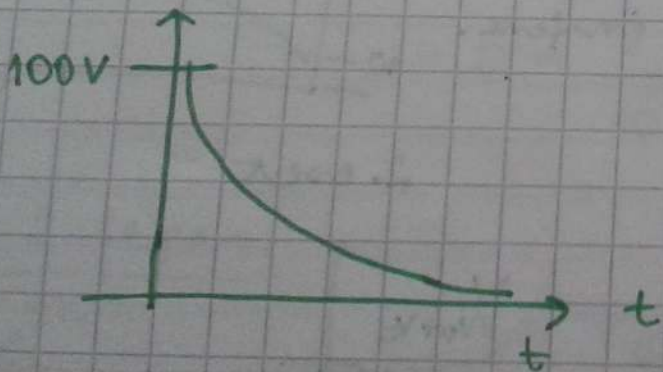
$$= 100 e^{-\frac{1}{2 \cdot 10^{-2}} t} \text{ [V]}$$



$$V_K = V_0 - \int_0^t i d\tau = V_0 - \int_0^t A e^{-s\tau} d\tau =$$

$$= V_0 - \left[ \frac{A e^{-s\tau}}{-s} \right]_0^t = V_0 - \left[ \frac{A e^{-st}}{-s} + \frac{A e^{-1/s \cdot 0}}{+s} \right]$$

$$v_e = V_0 - \frac{1}{C} \int_0^t i d\tau = V_0 - \frac{1}{C} \int_0^t A e^{-s\tau} d\tau =$$


$$= V_0 - \frac{1}{C} \left[ \frac{A e^{-s\tau}}{-s} \right]_0^t = V_0 - \frac{1}{C} \left( \frac{A e^{-st}}{-s} + \frac{A e^{-1/s \cdot 0}}{+s} \right) =$$

$$= V_0 - \frac{A}{Cs} (1 - e^{-st}) = V_0 - \frac{V_0}{CR} \cdot \frac{1}{\frac{1}{RC}} (1 - e^{-st}) =$$

$$= V_0 - \frac{V_0}{RC} RC (1 - e^{-st}) = V_0 e^{-st} = V_0 e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} =$$

$$= 100 \text{ V} \cdot e^{-1/2 \cdot 10^{-2} \cdot t} \text{ [V]}$$

3

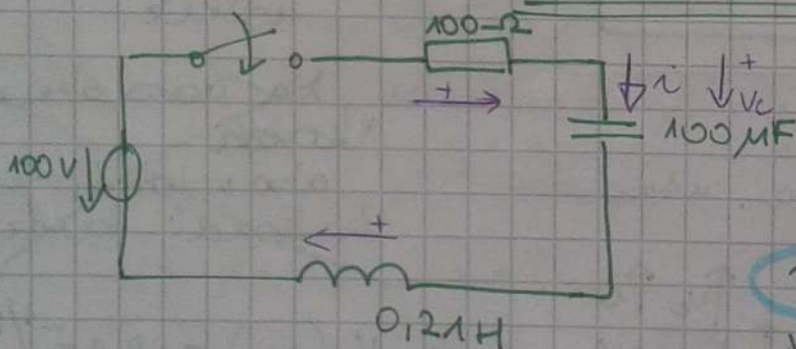

$$V_0 = 0$$

$$v_C(0^-) = v_C(0^+) = 0$$

$$i(0^-) = 0 = i(0^+) = i(0)$$

$$v_R(0^+) = 0$$

$$v_L(0^+) = 100$$

sommes e! Kirchh.  
miat

$$-100 + Ri + \left( \frac{1}{C} \int_0^t i d\tau + L \frac{di}{dt} \right) = 0 \quad / \frac{d}{dt}$$

$$R \frac{di}{dt} + i \frac{1}{C} + L \frac{d^2 i}{dt^2} = 0$$

$$\textcircled{*} Ls^2 + Rs + \frac{1}{C} = 0 \Rightarrow \Delta_{1,2} = \begin{matrix} \nearrow -1000/7 = s_1 \\ \searrow -1000/3 = s_2 \end{matrix}$$

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

$$A_1, A_2 = ?$$

$$i(0) = A_1 + A_2 = 0 \Rightarrow A_1 = -A_2$$

$$V_L(0) = 100 = L \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} =$$

$$= L \cdot \left( A_1 s_1 e^{s_1 t} + A_2 s_2 e^{s_2 t} \right) \Big|_{t=0} =$$

$$= LA_1 s_1 + LA_2 s_2$$

$$* 0,21 s^2 + 100 s + \frac{1}{100 \cdot 10^{-6}} = 0$$

$$s_1 = -1000/7 \quad s_2 = -1000/3$$

$$A_1 = -A_2$$

$$A_1 s_1 = \left( -\frac{1000}{7} \right) + A_2 \cdot \left( -\frac{1000}{3} \right) = \frac{100}{0,21}$$

$$-A_2 \left( -\frac{1000}{7} \right) + A_2 \left( -\frac{1000}{3} \right) = \frac{100}{0,21}$$

$$A_2 \left( \frac{1000}{7} - \frac{1000}{3} \right) = \frac{100}{0,21}$$

KEZDŐ  
FELTÉTEL

$$* \quad 0,21 s^2 + 100 s + \frac{1}{100 \cdot 10^{-6}} = 0$$

$$s_1 = -1000/7 \quad s_2 = -1000/3$$

$$A_1 = -A_2$$

$$A_1 \cdot \left(-\frac{1000}{7}\right) + A_2 \cdot \left(-\frac{1000}{3}\right) = \frac{100}{0,21}$$


$$-A_2 \left(-\frac{1000}{7}\right) + A_2 \left(-\frac{1000}{3}\right) = \frac{100}{0,21}$$

$$A_2 \left(\frac{1000}{7} - \frac{1000}{3}\right) = \frac{100}{0,21}$$

$$A_2 = -\frac{5}{2} \Rightarrow A_1 = \frac{5}{2}$$

$$i(t) = \frac{5}{2} e^{-\frac{1000}{7}t} - \frac{5}{2} e^{-\frac{1000}{3}t} \quad [A]$$

4

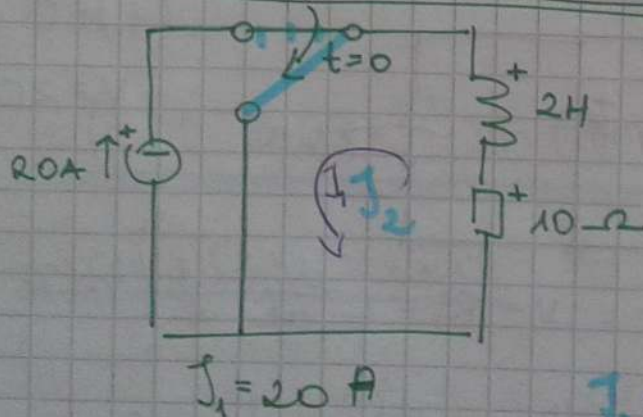

ferescese árcum  
NEM ughiz

$$t = 0,2s \quad I(t=0,2) = ?$$

→ ←  
mómpont

$$I_2 = -R I - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} = -s A e^{st}$$


$$i = A e^{st}$$

$$A_2 \left( \frac{1000}{7} - \frac{1000}{3} \right) = \frac{100}{0,21}$$

$$A_2 = \frac{-5}{2} \Rightarrow A_1 = \frac{5}{2}$$

$$i(t) = \frac{5}{2} \cdot e^{-\frac{1000}{7}t} - \frac{5}{2} e^{-\frac{1000}{3}t} \quad [A]$$

4

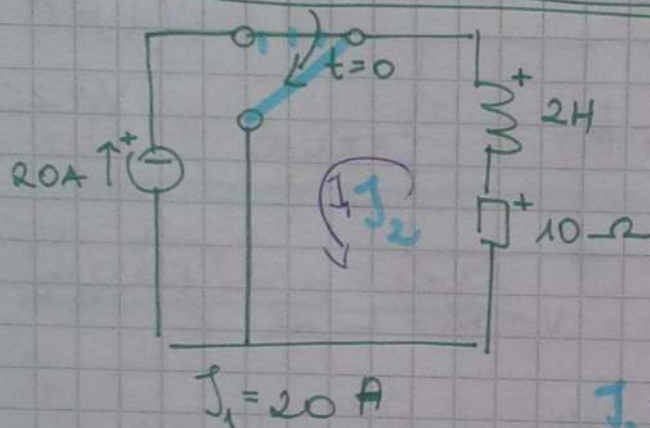

keresem áram  
nem ugrsz

$$t = 0,2s \quad I(t=0,2) = ?$$

↑ ↓  
voltage

$$I_2 = -RI - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} = -sAe^{st}$$

$$i = Ae^{st}$$

$$-RAe^{st} - Ls Ae^{st} = 0$$

$$-Ae^{st} (R + Ls) = 0$$

$$R + Ls = 0$$

$$\hookrightarrow s = \frac{-R}{L} = \frac{-10}{2} = -5 \frac{1}{s}$$

mat. jorset @ kalgato. tpre.hu (letöltés v ami kell)  
Google: áramlári szimulátor: 1. oldal

$$-\frac{1}{2} \frac{RAe^{-5t} - L(-5)Ae^{-5t}}{L(-5)Ae^{-5t}} = 0$$

$$i = Ae^{-5t}$$

$$20 = Ae^{-5t} \Big|_{t=0} = A$$

$$\underline{i(t)} = 20e^{-5t} \Big|_{t=0,2} = \underline{20e^{-1}}$$

Ⓜ időfo: kis betű

egyenlet: nagy betű

Számológép:

komplexet tudja-e?

$P_{\text{re}} \rightarrow R_{\text{ec}}$

mod?

Descartes-be vételezni

$(r, \theta)$   $(x, y)$

10.03.1

## Gyakorlat

Jövő hétén liszn!

Állandósult állapot figyelembe vétele