
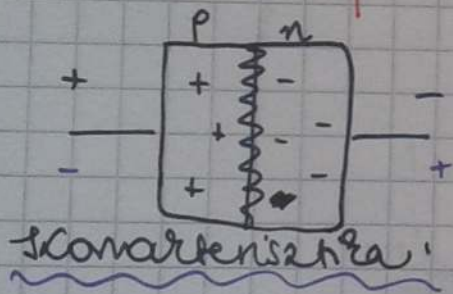
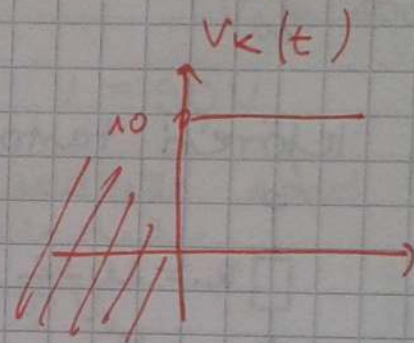


$$V_C(s) = \frac{5}{s} + \hat{V}_C(s) = \frac{5}{s} + \left( \frac{10}{s} - \frac{5}{s} \right) \frac{1}{1 + \frac{1}{sC}} \quad \tau_1$$

$$V_R(s) = \frac{-2,5}{s} - \frac{sL}{sL + (2+2) \cdot 2} \quad "$$

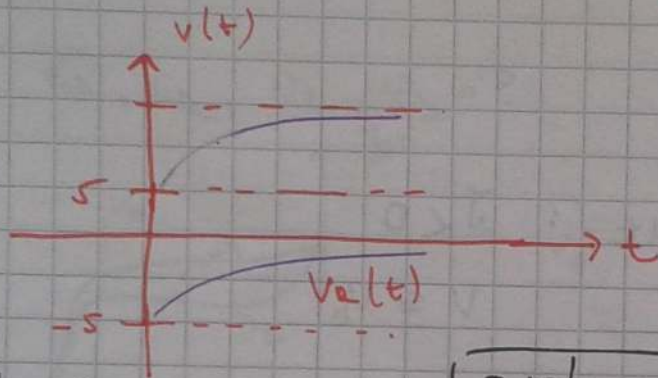
$$V_K(s) = V_C(s) - V_R(s) = \frac{10}{s} \Leftrightarrow 10 u(t) \quad \tau_2$$




**DIÓDA**

elvetőnyodir a p-n átmenet  
vastagodás

nov. 21.

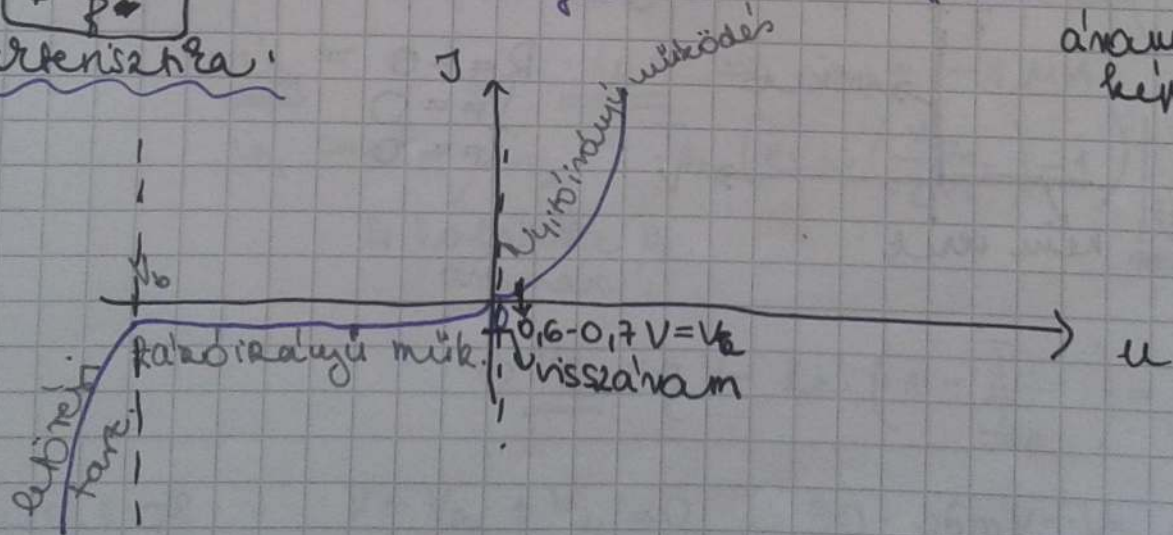


Törlörnelas karakterisztika:

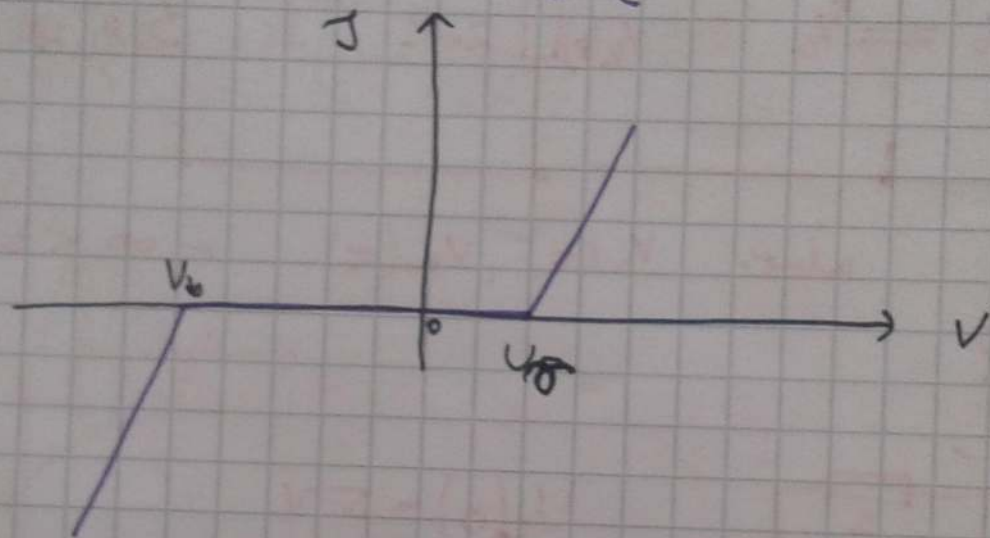


1.) egyirányú előfeszítés

felt.:  $J > 0$

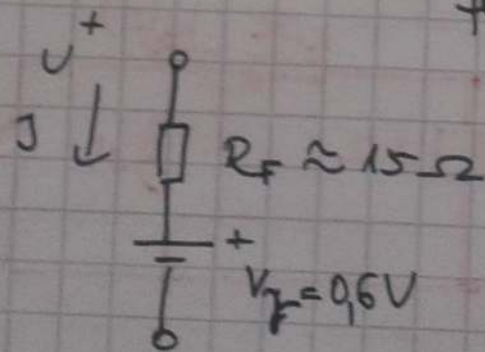

$$V_F = V_0 + R_F I_F \approx 0,7 \text{ V}$$


2.) känd irányú előfeszítés

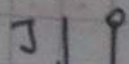

felt.:  $J < 0$

1.) <sup>Ites</sup> egyirányú előfeszítés


felt.:  $I > 0$

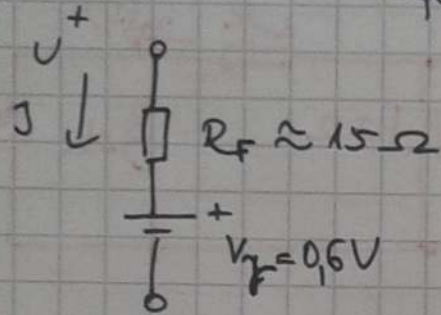

$$V_F = V_D + R_F I_F \approx 0,7 \text{ V}$$

2.) <sup>Ites</sup> kényszerű előfeszítés


felt.:  $I < 0$

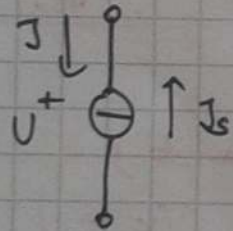

$$V_D < V < 0$$

3.) <sup>Ites</sup> kétirányú tartomány


felt.:  $I < 0$

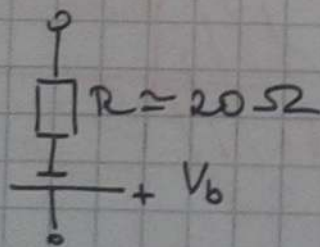

$$V \leq V_D$$


Ideális dióde karakterisztika:

$I \uparrow$

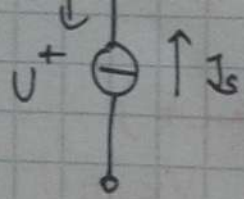

$$V_b < V < 0$$


3.) leköreli tartomány

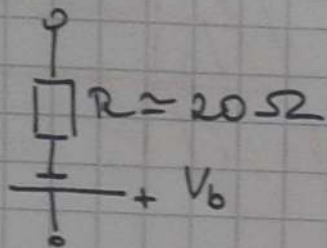

felt. :  $I < 0$

$$V \leq V_b$$

Ideális dióda karakterisztika:

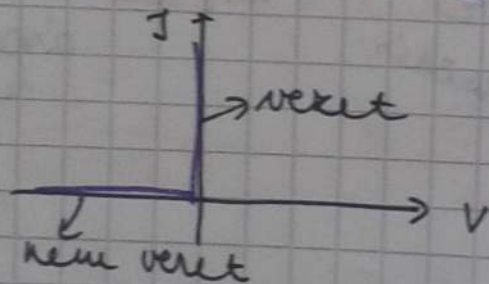


$$R_F = 0$$

$$V_F = 0$$

$$I_F = 0$$
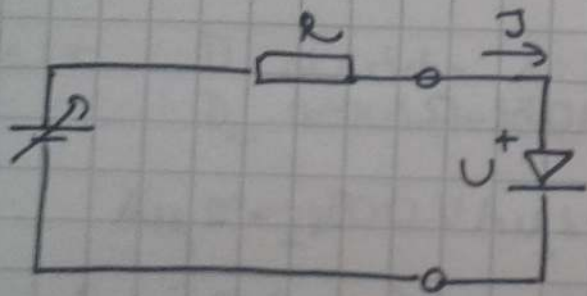
## Dióda egyenlet

- kis áramok esetén, csak a upító- és záró-  
tartományokra érvényes



$$J = J_s \left( e^{\frac{U}{z V_T}} - 1 \right)$$

$$V_T = 25 \text{ mV} \left( = \frac{kT}{e} \right)$$

$J_s$ : visszaráram


$U$ : dióda feszültsége

$z$ : technológia függő paraméter

$$z \in [1; 2]$$

Feladat

①

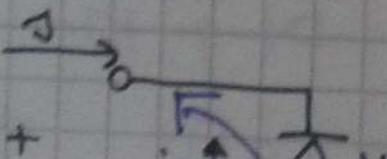

Adott: visszaráram  $J_s$


$V$ : dióda feszültsége

$z$ : technológia függő paraméter

$$z \in [1; 2]$$

### Feladat a) b)

①

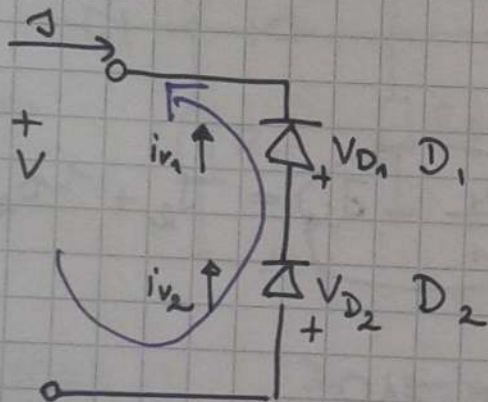

Adott: visszafolyamok  $D_1$  és  $D_2$ -n:

$$I_{S1} = 1 \mu A$$

$$I_{S2} = 2 \mu A$$

letörési fesz-ek  $D_1$  és  $D_2$ -n:


$$V_b = 100 V$$

$$V = 90 V$$

$$z = 2$$

mindkét zóna ideálisan  
üzemel.

$$V_{D1} \gg V_{D2}$$

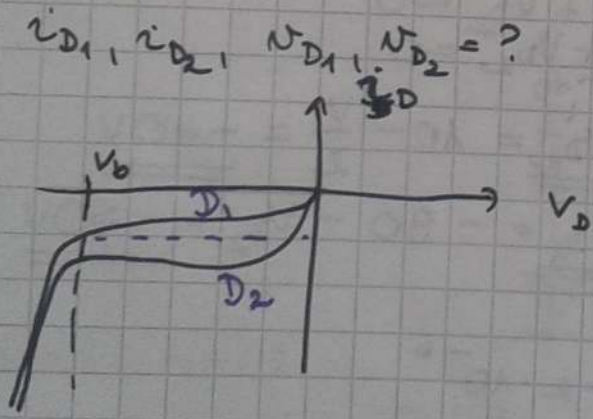

$$i_D = I_S \left( \exp\left(\frac{V_D}{z V_T}\right) - 1 \right)$$

$$\exp\left(\frac{V_{D1}}{z V_T}\right) \ll 1$$

$$-i_{D1} \approx +I_{S1} = 1 \mu A \Rightarrow i_{D1} = -1 \mu A$$


$$i_{D1} \approx +I_{S1} = -i_{D2} = I_{S2} \left( \exp\left(\frac{V_{D2}}{z V_T}\right) - 1 \right)$$

lehetőse fesz-ek  $D_1$  és  $D_2$ -n:  
 $V_b = 100 \text{ V}$

$V = 90 \text{ V}$        $z = 2$

mindkettő zóna ideális üzemen.

$V_{D1} \gg V_{D2}$

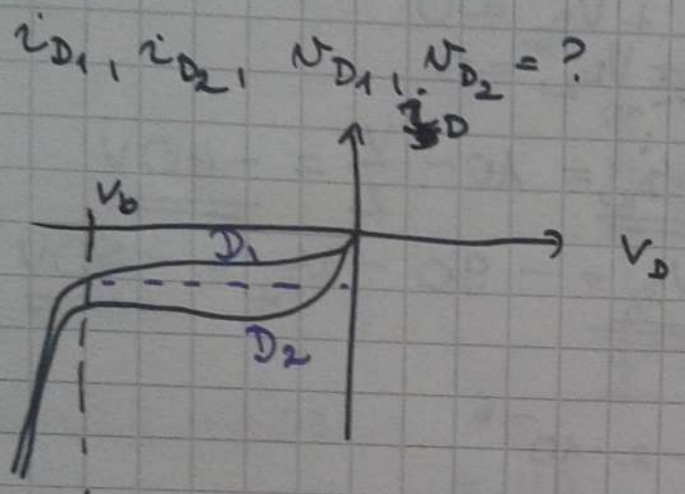

$$i_D = -I_S \left( \exp\left(\frac{V_D}{zV_T}\right) - 1 \right) \quad \exp\left(\frac{V_{D1}}{zV_T}\right) \ll 1$$

$-i_{D1} \approx +I_{S1} = 1 \mu\text{A} \Rightarrow i_{D1} = -1 \mu\text{A}$

$i_{D1} \approx +I_{S1} = -i_{D2} = I_{S2} \left( \exp\left(\frac{V_{D2}}{zV_T}\right) - 1 \right) = \underline{\underline{i_{S2} = 2 \mu\text{A}}}$   
*D1 katalitikus D2 anódait*


$\Rightarrow \underline{\underline{V_{D2}}} = zV_T \ln\left(1 - \frac{I_{S1}}{I_{S2}}\right) = \underline{\underline{-36 \text{ mV}}}$

Kirchhoff:  $V + V_{D1} + V_{D2} = 0$

$90 - 36 \text{ mV} + V_{D1} = 0$   
 $V_{D1} \approx \underline{\underline{89,96 \text{ V}}}$

Feldtétel ellenőrzése:

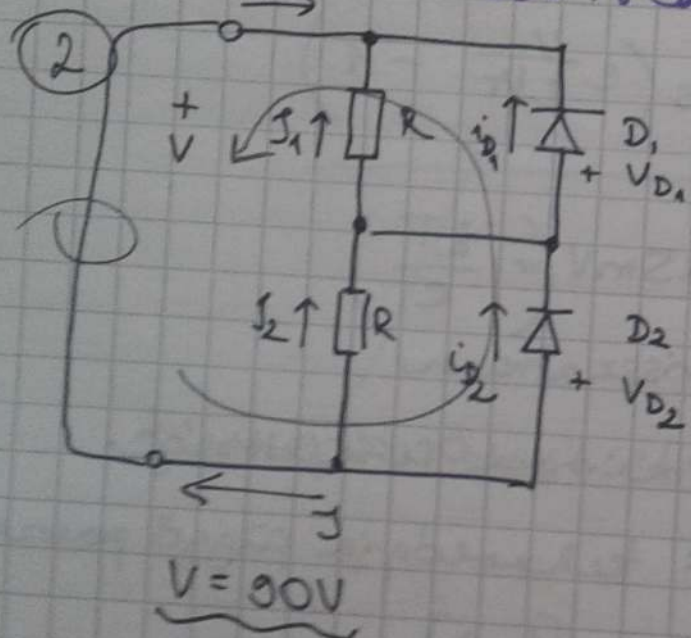(\*)  $-100V < V_{D1} < 0V$  és  $-100V < V_{D2} < 0$  ✓ ✓  
 Jobb: Kív. oldal



$R = 10M\Omega$

$J_{S1} = 1\mu A$        $J_{S2} = 2\mu A$

$V_b = 100V$  ( $D_1$  és  $D_2$  is)

$V_{D1} \approx V_{D2}$        $\xi R = 2$


[Nárcisus  $(-h5) \approx (-h5)V$ ]

$i_{D1} = J_{S1} \left[ \exp\left(\frac{V_D}{\xi V_T} - 1\right) \right] \approx -J_{S1}$

$i_{D2} \approx -J_{S2} \rightarrow 0$

Kirchhoff (csomóponti):

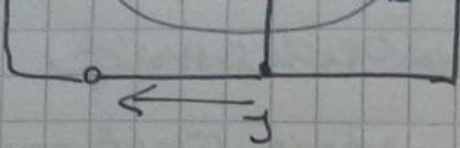$-J = J_1 + i_{D1} = \frac{V_{D1}}{R_1} - J_{S1} = J_2 + i_{D2} = \frac{V_{D2}}{R_2} - J_{S2}$



$$V_{D1} \approx V_{D2}$$

$$[\text{Näherung } (-15) \text{ bzw. } (-15) \text{ V}]$$

$$\underline{V = 90 \text{ V}}$$

$$i_{D1} = I_{S1} \left[ \exp\left(\frac{V_D}{2 V_T}\right) - 1 \right] \approx -I_{S1}$$

→ 0

$$i_{D2} \approx -I_{S2}$$

Kirchhoff (Maschenpunkt):

$$-J = I_1 + i_{D1} = \frac{V_{D1}}{R_1} - I_{S1} = I_2 + i_{D2} = \frac{V_{D2}}{R} - I_{S2}$$

$$V_{D1} = V_{D2} - 10$$

Summe:

$$V + V_{D1} + V_{D2} = 0$$

$$90 + V_{D2} + V_{D2} - 10 = 0$$

$$\underline{\underline{V_{D2} = 10 - \frac{V}{2} = -40 \text{ V}}}$$

$$\underline{\underline{V_{D1} = -90 - V_{D2} = -50 \text{ V}}}$$

$$\frac{V_{D1}}{10^7} - 10^{-6} = \frac{V_{D2}}{10^7} - 2 \cdot 10^{-6}$$

$$V_{D1} - 10 = V_{D2} - 20$$

Ergebnis:  $-100 \text{ V} < V_{D1} = -40 \text{ V} < 0$

$$V_{D1} = V_{D2} - 10$$

sumaktu :

$$V + V_{D1} + V_{D2} = 0$$

$$90 + V_{D2} - 10 + V_{D2} = 0$$

$$\underline{\underline{V_{D2} = 10 - \frac{V}{2} = -40V}}$$

$$\underline{\underline{V_{D1} = -90 - V_{D2} = -50V}}$$

$$\frac{V_{D1}}{10^{-7}} - 10^{-6} = \frac{V_{D2}}{10^{-7}} - 2 \cdot 10^{-6}$$

$$V_{D1} - 10 = V_{D2} - 20$$

Ek:  $-100V < V_{D1} = -40V < 0$

$-100V < V_{D2} = -50V < 0$  ✓

$V = 110V$


$V_{D1} = -50V$

$V_{D2} = -60V$

Bode, Fourier, Laplace ← kis ±h

(\*) Előző feladat:

$V = 110 \text{ V}$ -ra

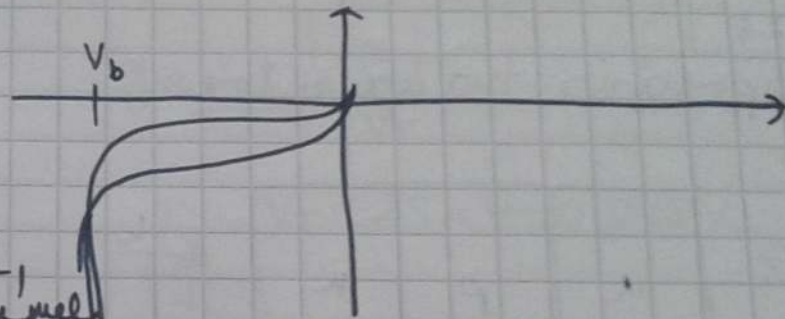

Felt.:  $D_1$  oldala lefőrik,  
 $D_2$  zárt irányba üzemel

$V_{D_1} = -100 \text{ V}$

$I = -I_{D_2} = 2 \mu\text{A}$

Kiszok N:  $V + V_{D_1} + V_{D_2} = 0$


$110 - 100 + V_{D_2} = 0 \Rightarrow \underline{\underline{V_{D_2} = -10 \text{ V}}}$

Ell.:  $V_{D_1} \ll V_b$   $-V_b < V_{D_2} < 0$   
 $\approx 100 \text{ V}$

lefőrik  $p + 12 \text{ V}$

zártan

3

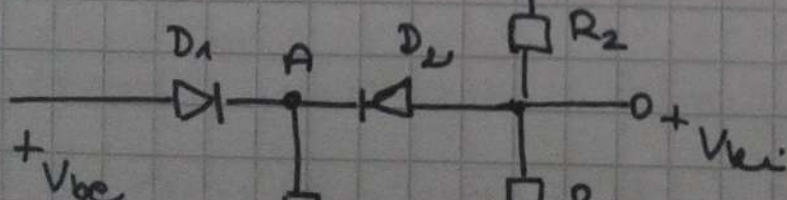

$R_1 = R_2 = 3 \text{ k}\Omega$




$-4V < V_{be} < 8V$

0 - 12V


Ariteteli karakteristika

Felt.:

$D_1$  záret

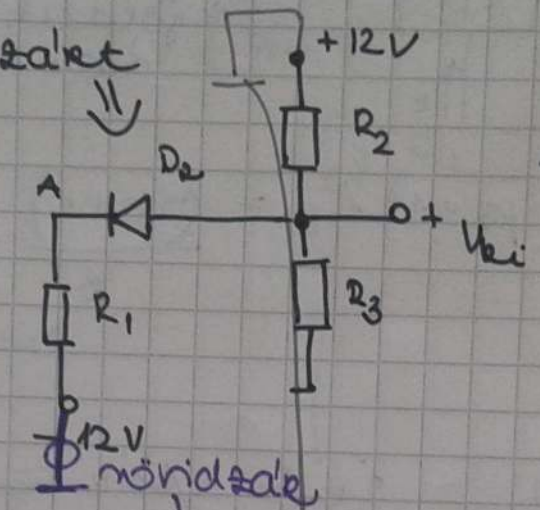


$\Rightarrow D_2$  nyitva

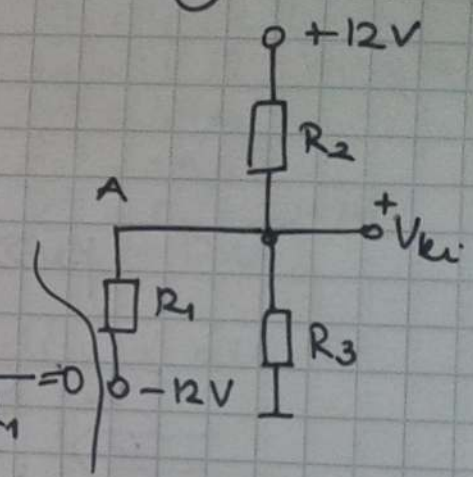

Superpoz.:
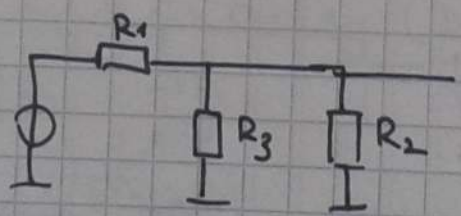
$$V_{be} = 12 \cdot \frac{R_1 \parallel R_3}{R_1 \parallel R_3 + R_2} + (-12) \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_2 \parallel R_3 + R_1} = 0$$



$V_A = 0$

$D_1$  zána, na  $V_{be} < 0$

$D_2$  vezet