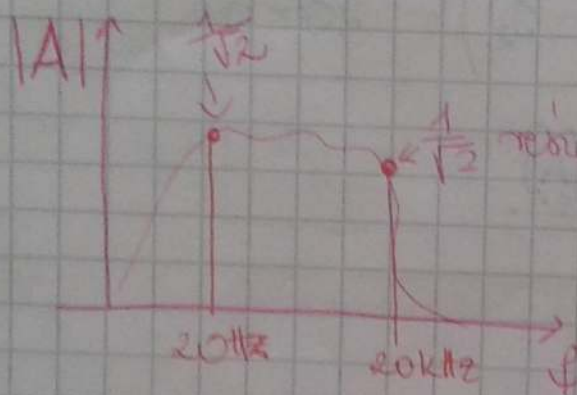


$$u_2 = 0,5 V_2 \sin(200t - 0,612) + 0,064 V_2 \sin(400t - 1,0207)$$

u. araz leggyenez

okt. 17.


Bode diagram



20 Hz-től 20 kHz-ig kellunk

reális szór. a jelre

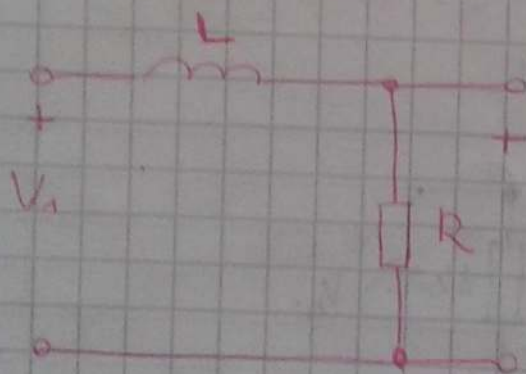alsó- és felső határfrekv.
lehatároló pontok



Bode diagr.

frekvencia valóban ft. ábrázolása
egy gerjesztés hatására
melyen frekvencia- és fázis-
változás tört. a kimeneten

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R}{R + j\omega L} \quad \left(= \frac{V_{ki}}{V_{be}} \right)$$

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}} \quad \left| \omega_0 = \frac{R}{L} \right. = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$H(j\omega) = \underbrace{|H(j\omega)|}_{\text{amplitööd-menet}} \underbrace{\angle H(j\omega)}_{\text{faasimenet}}$$

Bode - ω : jelsikt hõppu
väärt?

Reel. frekventsia
a faasikõrdlast muutaja väärt

$$|H(j\omega)| = \sqrt{H(j\omega) \cdot H^*(j\omega)} = \sqrt{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \cdot \frac{1}{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}} = \sqrt{\frac{1}{(a+b) \cdot (a-b)}}$$

konjugaat

$$= \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$a^2 \ominus b^2$$

$\downarrow$
 $j^2 = -1$

$$|H(j\omega)| \Big|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow 1$$

$$|H(j\omega)| \Big|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow 0$$

$$|H(j\omega)| \Big|_{\omega = \omega_0} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$$

$$(a+jb)(a-jb) = a^2 + b^2$$

İzlenim

$$(a+b) \cdot (a-b)$$

$$(a-jb)(a-jb) = a^2 + b^2$$

$$= \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$


$$a^2 \cdot b^2$$

$$j^2 = -1$$

$$|H(j\omega)|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow 1$$

$$|H(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow 0$$

$$|H(j\omega)|_{\omega = \omega_0} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$$

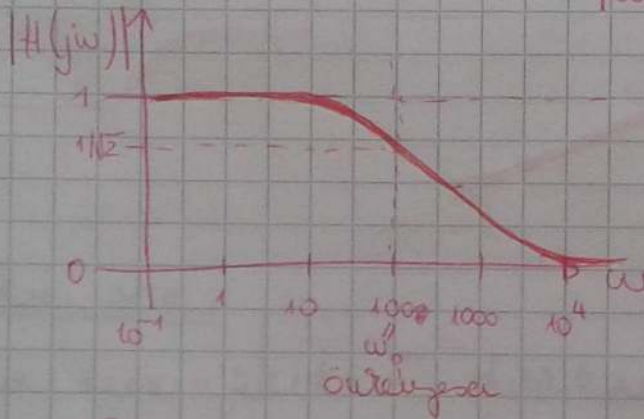


$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)| = 20 \log_{10} \left| \frac{V_{ci}}{V_{ce}} \right|$$

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow 0 \text{ dB} \quad (\text{H}) \text{ itil cilserini de alindis uerun (diagr.)}$$


$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow -\infty \text{ dB}$$
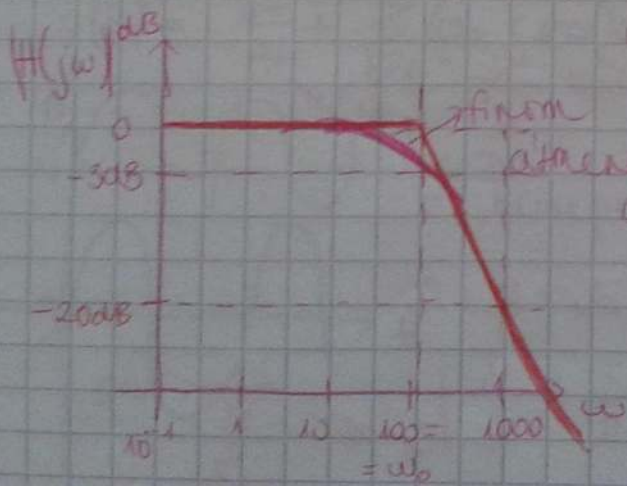
$$\omega = \omega_0 \Rightarrow -3 \text{ dB}$$



$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \varphi_H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi_H(j\omega)} =$$
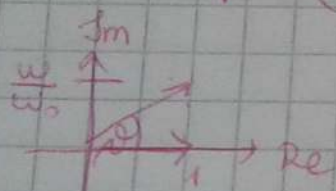
$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \cdot \frac{e^{j0}}{e^{j \arctan \frac{\omega}{\omega_0}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} e^{-j \arctan \frac{\omega}{\omega_0}}$$



$$\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \text{ für } \omega \ll \omega_0$$

$$\varphi_H(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$



$$\varphi_H(j\omega) \big|_{\omega \rightarrow 0} = 0^\circ$$

$$\tan = \frac{\sin}{\cos} \text{ also } 0, \text{ da } \sin 0$$

$$\varphi_H(j\omega) \big|_{\omega \rightarrow \infty} = -90^\circ$$

$$\tan = \frac{\sin}{\cos} \text{ da } \cos 0$$

$$\varphi_H(j\omega) \big|_{\omega \rightarrow \omega_0} = -45^\circ$$

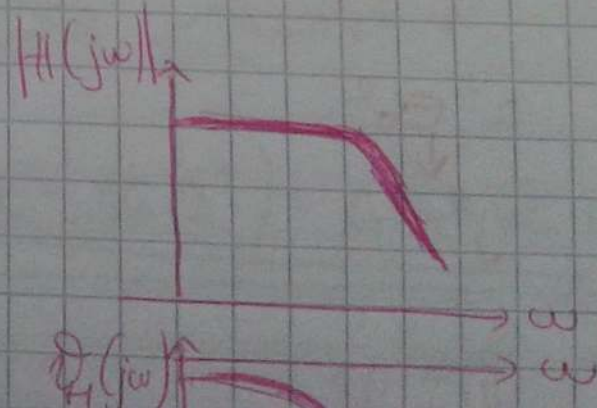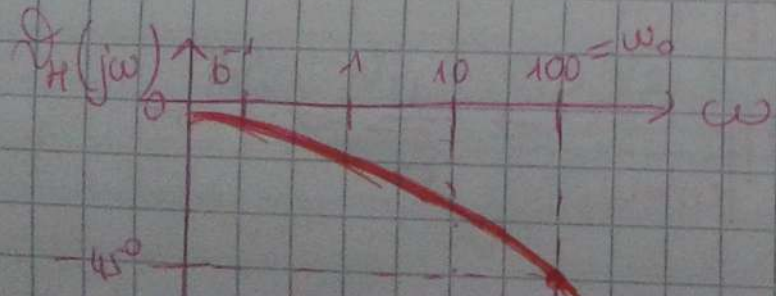



$$\varphi_H(j\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = 0^\circ$$

$$\lg = \frac{\sin}{\cos} \text{ allow } 0, \text{ ka } \sin 0$$


$$\varphi_H(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = -90^\circ$$

$$\lg = \frac{\sin}{\cos} \text{ ka } \cos 0$$

$$\varphi_H(j\omega)|_{\omega \rightarrow \omega_0} = -45^\circ$$

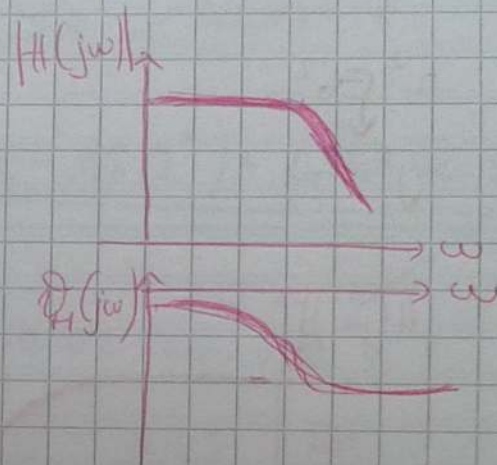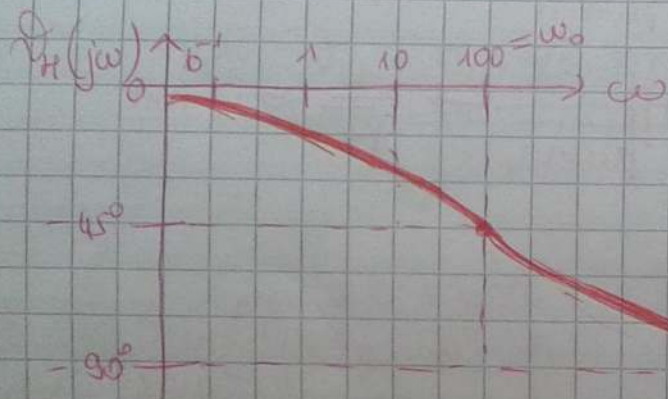

Impedancia matrix

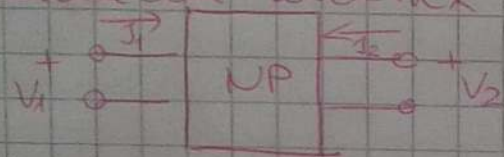


$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2 = 0}$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1 = 0}$$



$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2 = 0}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1 = 0}$$
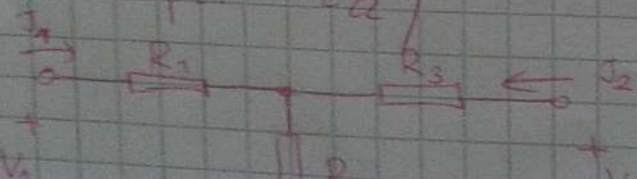
$$\underline{Z} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix}$$



$$Z_{11} = R_1 + R_2$$

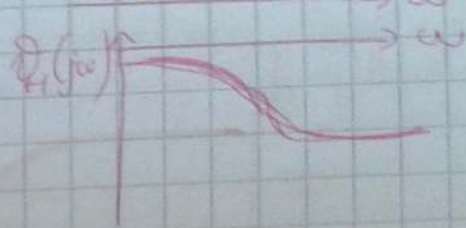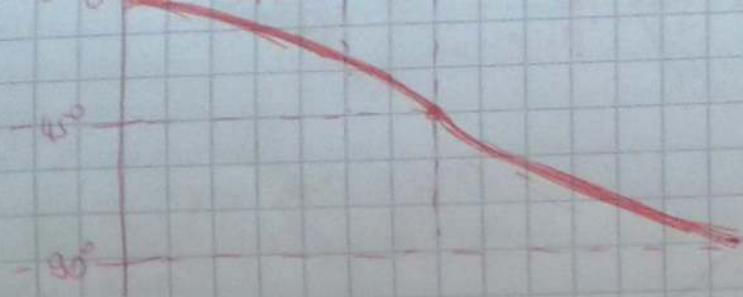

Impedancia mutua



$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$

$$V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$


$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$
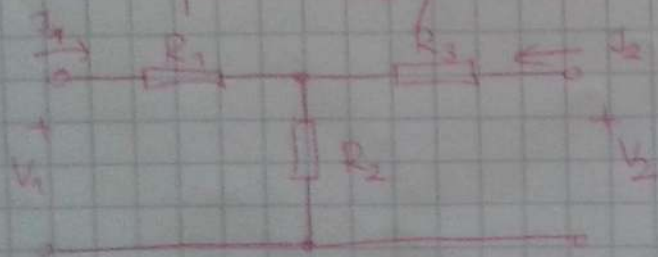
$$\underline{Z} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix}$$




$$Z_{11} = R_1 + R_2$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{V_2}{\frac{V_2}{R_2}} = R_2$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_3 + R_2$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{V_1}{\frac{V_2}{R_2}} = R_2$$

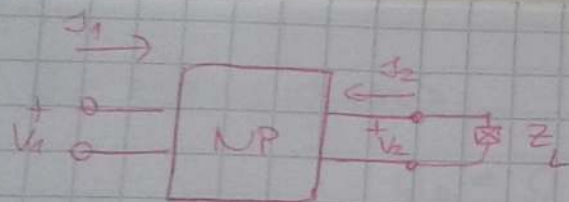


Remene h impedancia adett kerdndshoz:

$$Z_{be}|_{Z_L} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{Z_L} = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + Z_L}$$

kerndshoz tautori frekvenciavalak fr.


$$A_v|_{Z_L} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_{12} \cdot Z_L}{Z_{11} \cdot Z_L + Z_{11}Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21}}$$

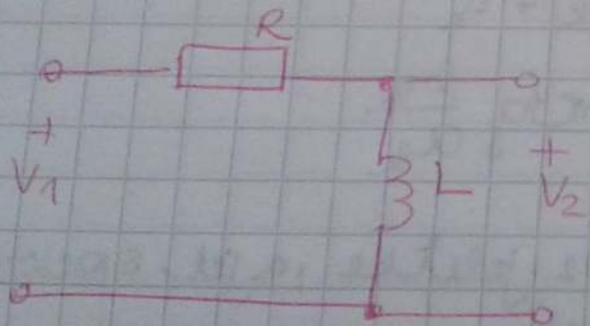

$$H(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L}} =$$

$$= \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega} \cdot \frac{R}{L}} \Big|_{\omega_0 = \frac{R}{L}} = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

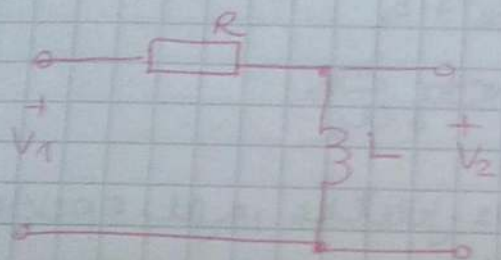

$$H(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L}} =$$


$$= \frac{1}{1 - j\omega \frac{R}{L}} \bigg|_{\omega_0 = \frac{R}{L}} = \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$|H(j\omega)| \bigg|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow 0$$

$$|H(j\omega)| \bigg|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow 1$$

$$|H(j\omega)| \bigg|_{\omega = \omega_0} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$$

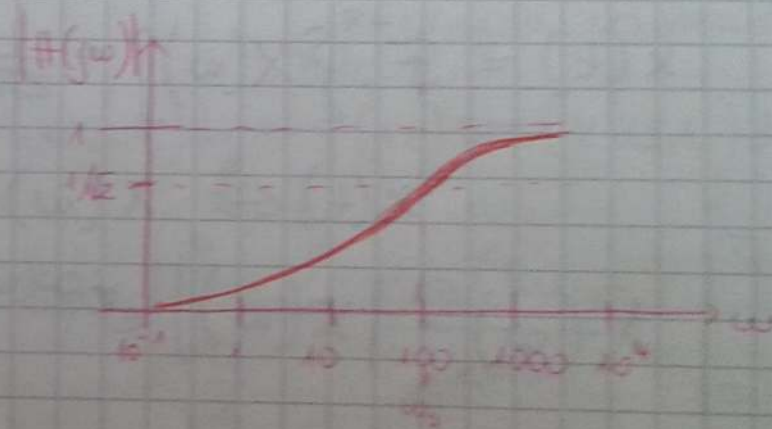


Queria 302

periodikus jelűek, diszkrét spektrumúak

$$x(t+T) = x(t) \quad \forall t$$

$$T_0 = \frac{1}{f_0}$$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t))$$

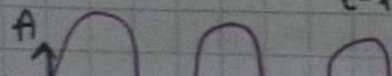

rov. 7.